➢ **Montage à portes CMOS inverseuses (4011)**

- Le montage étudié utilise deux inverseurs CMOS parfaits *(résistance d'entrée infinie et seuil de basculement* unique V_b) dont la caractéristique est rappelée ci-dessous.

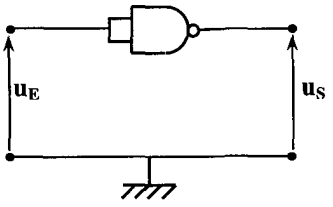

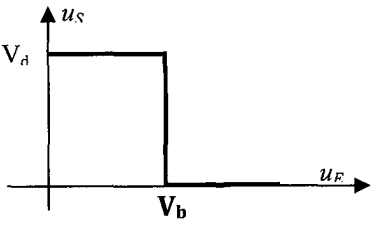

Schéma du montage du multivibrateur utilisant deux portes CMOS 4011

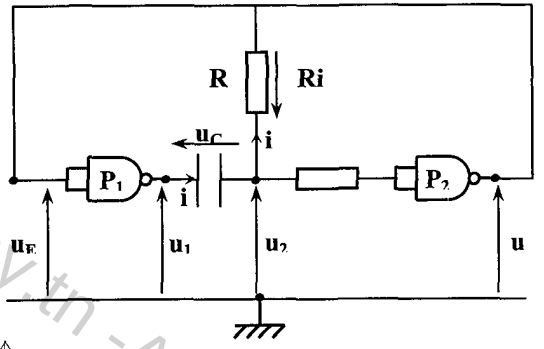

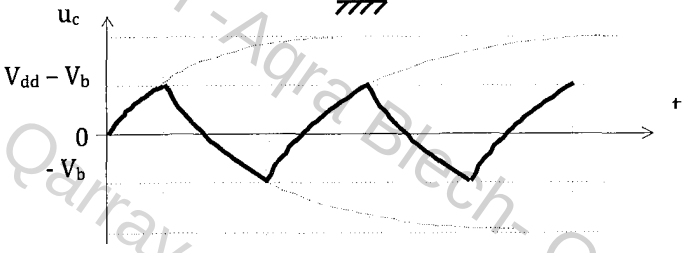

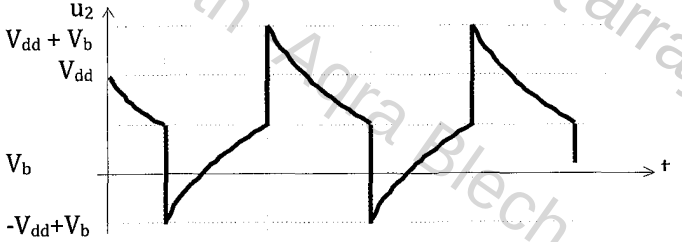

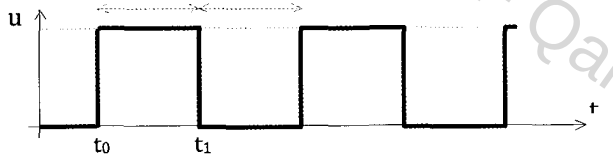

Qarray.tn - Aqra Blech - Qarray.tn